

3-



a)



b)




c)



d)



4-

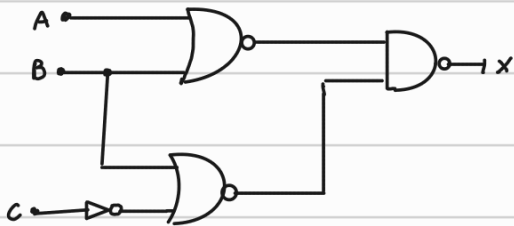

$$x = \overline{(A+B)} \cdot \overline{(B + \bar{C})}$$

$$x = (\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{B} \cdot C)$$

$$x = (A+B) + (B + \bar{C})$$

$$x = A + B + \bar{C} //$$

A	B	C	$\bar{C}$	$A+B+\bar{C}$
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1




6- a)  $\overline{A}B\overline{C}$   
 $A + \overline{B} + C //$

b)  $\overline{A + \overline{B}C}$   
 $A(B + \overline{C})$   
 $AB + A\overline{C} //$

c)  $\overline{A(\overline{B+C})D}$   
 $\overline{A(\overline{B}C)D}$   
 $\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}$

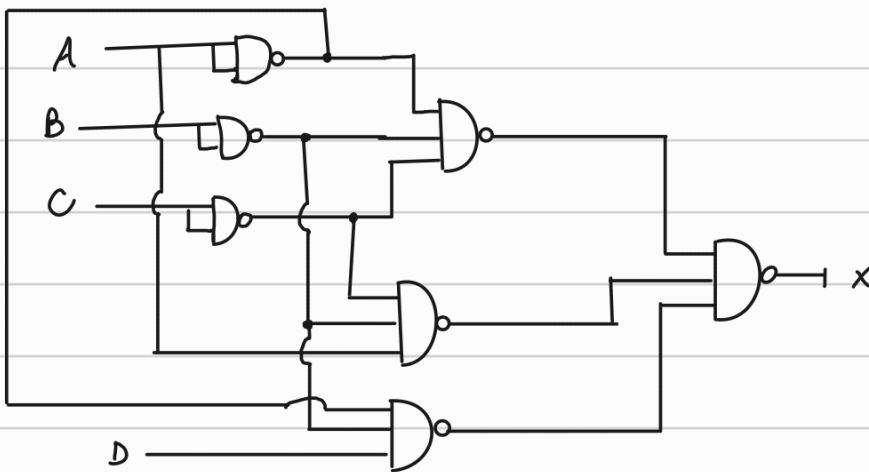d)  $\overline{(M+N) \cdot (\overline{M} + N)}$   
 $(\overline{M}N) + (M\overline{N})$   
 $M \oplus N$


8-  $X_{original} = (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) + (A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) + (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot D)$



$X = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot D)}$   
 $X = \overline{(A+B+C) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (A + B + \overline{D})}$   
 $X = \overline{A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BD}$

Tanto a expressão original quanto a expressão usando portas NANDs e simplificando-a com De Morgan são iguais.

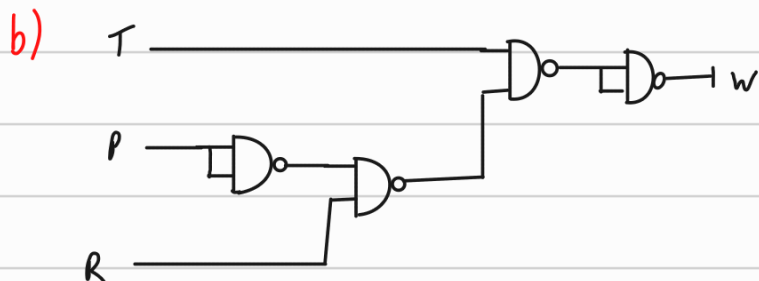9-  $RPM = 0 \rightarrow V < 4800 \text{ RPM}$   
 $P = 0 \rightarrow p < 1,33 \text{ N/m}^2$   
 $T = 0 \rightarrow T < 93,3^\circ\text{C}$   
 $W = 1 \rightarrow \text{luz a luz}$



a)  $W = (\bar{R} + P) \cdot T$


R	P	T	$\bar{R}$	$\bar{R} + P$	$(\bar{R} + P) \cdot T$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

11-a)  $D \ C \ B \ A \ X$

0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

	$\bar{D}\bar{C}$	$\bar{D}C$	$D\bar{C}$	$DC$
$\bar{B}\bar{A}$	0	0	X	0
$\bar{B}A$	0	0	X	1
$B\bar{A}$	1	0	X	X
$BA$	1	0	X	X

$X = DA + \bar{C}B$

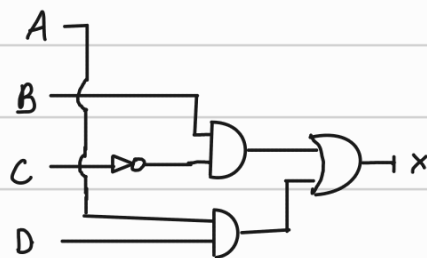


b) D C B A X

0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

	$\overline{D}\overline{C}$	$\overline{D}C$	$D\overline{C}$	$DC$
$\overline{B}A$		1	X	1
$\overline{B}\overline{A}$		1	X	
$BA$	1		X	X
$B\overline{A}$			X	X
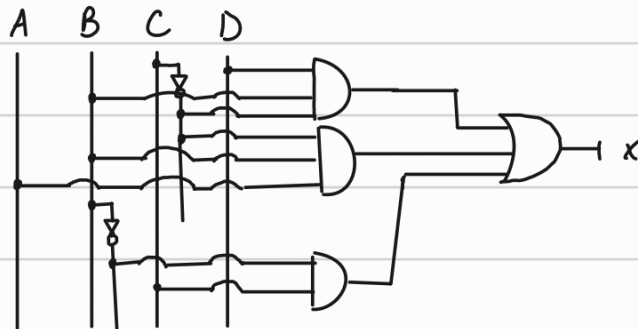
$$X = C\overline{B} + \overline{C}BA + D\overline{C}B$$



12- a)  $\overline{E}_1 = \overline{E}_2 = E_3 = A_1 = A_2 = A_3 = 0$

Portanto,  $O_0 = O_1 = O_2 = O_3 = O_4 = O_5 = O_6 = O_7 = 1$

b)  $\overline{E}_1 = \overline{E}_2 = A_1 = A_2 = A_3 = 0, E_3 = 1$

Portanto,  $O_0 = O_1 = O_2 = O_3 = O_4 = O_5 = O_6 = O_7 = 1$


c)  $E_3 = A_1 = A_2 = A_3 = 1, \overline{E}_1 = \overline{E}_2 = 0$

Portanto,  $O_0 = O_1 = O_2 = O_3 = O_4 = O_5 = O_6 = O_7 = 1$

d)  $\overline{E}_1 = \overline{E}_2 = E_3 = A_1 = A_2 = A_3 = 1$

Portanto,  $O_0 = O_1 = O_2 = O_3 = O_4 = O_5 = O_6 = O_7 = 1$

14-

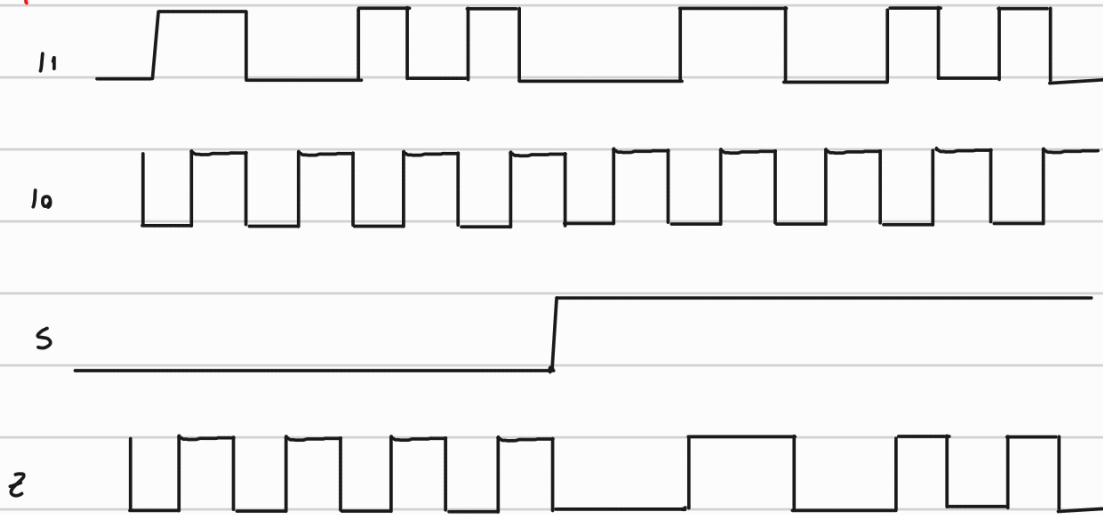

15-  $T_0 \sim T_1 = \text{Sem saída}$

$$T_1 \sim T_2 = 0_0$$

$T_2 \sim T_3 = \text{Sem saída}$

$$T_3 \sim T_4 = 0_1$$

$T_4 \sim T_5 = \text{Sem saída}$

$$T_5 \sim T_6 = 0_2$$

$T_6 \sim T_7 = \text{Sem saída}$

$$T_7 \sim T_8 = 0_3$$

$T_8 \sim T_9 = \text{Sem saída}$

$$T_9 \sim T_{10} = 0_4$$

$T_{10} \sim T_{11} = \text{Sem saída}$

$$T_{11} \sim T_{12} = 0_5$$

$T_{12} \sim T_{13} = \text{Sem saída}$

$$T_{13} \sim T_{14} = 0_6$$

$T_{14} \sim T_{15} = \text{Sem saída}$

$$T_{15} \sim T_{16} = 0_7$$


$$D = A_2$$

$$C = A_1$$


$$B = A_0$$

$$A = \bar{E}_1$$

16-

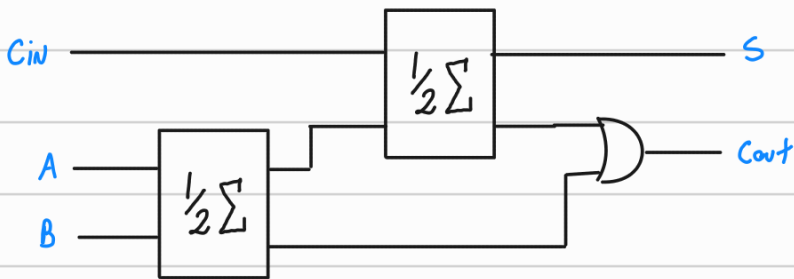

17-

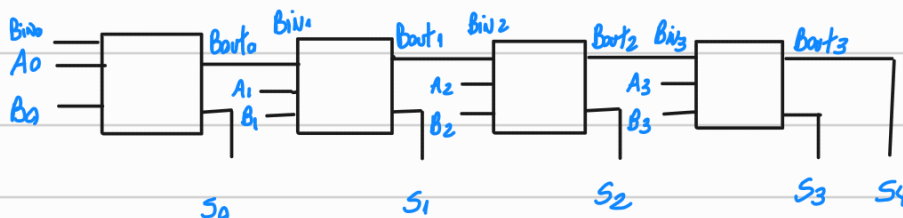

comp de 2 de 7

$$\alpha) \quad \begin{array}{r} 1100 \\ + 1001 \\ \hline 10101 \end{array} \quad \begin{array}{l} (12) \\ (7) \\ (5) \end{array}$$

$$\text{desorte} \quad \begin{array}{r} 1001 \\ + 1001 \\ \hline 10101 \end{array} \quad \begin{array}{l} (7) \\ (7) \\ (5) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10101 \\ + 1001 \\ \hline 10101 \end{array} \quad \begin{array}{l} (5) \\ (-7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1000 \\ + 1 \\ \hline 1001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 1001 \\ \hline 1001 \end{array} \quad \begin{array}{l} (-7) \end{array}$$

$$b) S_0 = B_0 \oplus A_0 \oplus B_{in_0} = 1$$

$$B_{out_0} = 0$$

$$S_1 = B_1 \oplus A_1 \oplus B_{in_1} = 0$$

$$B_{out_1} = 0$$

$$S_2 = B_2 \oplus A_2 \oplus B_{in_2} = 1$$

$$B_{out_2} = 0$$

$$S_3 = B_3 \oplus A_3 \oplus B_{in_3} = 0$$

$$B_{out_3} = 1$$

$$S_4 = B_{out_3} = 1 \rightarrow \text{descarte}$$

0 resultado foi igual.