

UNESP - Bauru Faculdade de Ciências Bacharelado em Ciência da Computação Dispositivos e Circuitos Eletrônicos

Professor: Dr. Clayton Pereira

Exercícios AMP-OPs Igor dos Reis Gomes

Exercícios AMP-OPs

Igor dos Reis Gomes 1 de junho de 2024

1 Introdução

Exercícios sobre Amplificadores Operacionais.

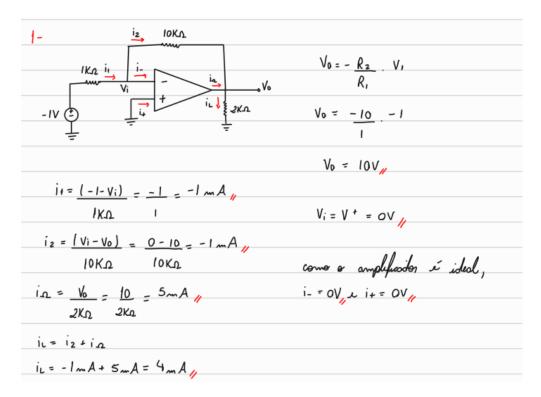


Figura 1: Exercício 1

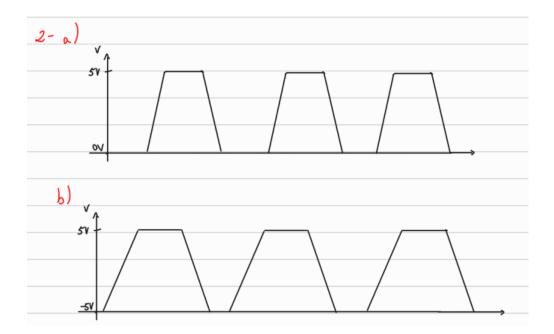


Figura 2: Exercício 2

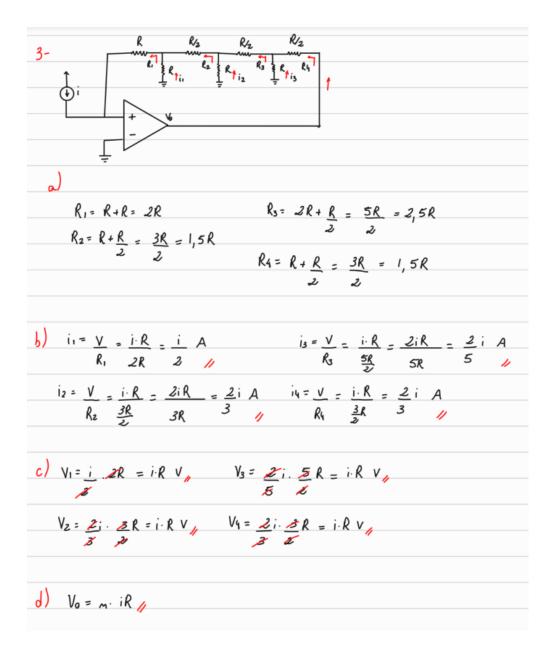


Figura 3: Exercício 3

Figura 4: Exercício 4

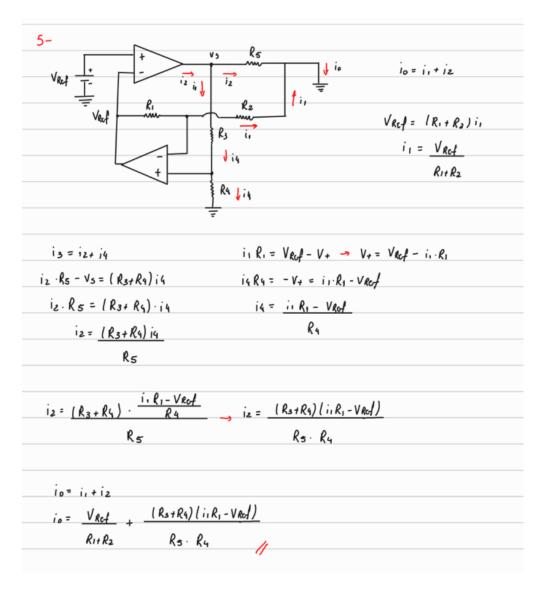


Figura 5: Exercício 5