

Lista 1 - Dispositivos e Circuitos Eletrônicos

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- $I = ?$

$$R = 10 \, \Omega$$

$$U = 20V$$

$$I = \frac{U}{R} \rightarrow I = \frac{20}{10} = 2 \, A //$$

2- $R = ?$

$$U = 42V$$

$$I = 4,2A$$

$$R = \frac{U}{I} \rightarrow R = \frac{42}{4,2} = 10 \, \Omega //$$

3- $R = 10 \, \Omega$

$$I = 6A$$

$$U = ?$$

$$U = R \cdot I \rightarrow U = 10 \cdot 6 = 60V //$$

4- $R = 2,5 \, mA = 0,0025 \, A$

$$U = 1,5 \, V$$

$$R = ?$$

$$R = \frac{U}{I} \rightarrow R = \frac{1,5}{0,0025} = 600 \, \Omega$$

$$R = 6 \cdot 10^2 \, \Omega \, (1V) //$$

$$R = 10 \, \Omega$$


$$U = 120V$$

$$I = ?$$

$$I = \frac{U}{R} \rightarrow I = \frac{120}{10} = 12 \, A$$

$$I = 12 \, A \, (III) //$$


5-

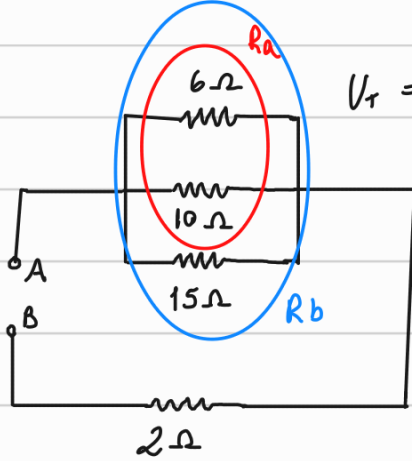

$$U_T = 10V$$

$$R_a = \frac{10 \cdot 6}{10 + 6} = \frac{60}{16} = 3,75 \Omega$$
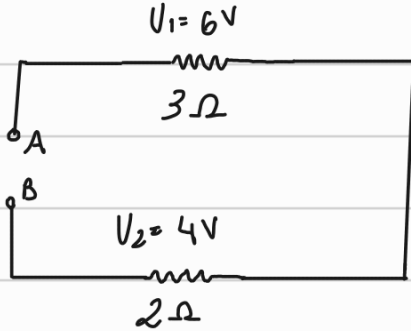
$$R_b = \frac{3,75 \cdot 15}{3,75 + 15} = \frac{56,25}{18,75} = 3 \Omega$$



$$R_T = 3 + 2 = 5 \Omega$$

$$I_T = \frac{U_T}{R} \rightarrow I_T = \frac{10}{5} = 2A$$

$$I_T = 2A$$

$$U_T = 10V$$

$$U_2 = R \cdot I_T \rightarrow U = 2 \cdot 2 = 4V$$

$$I = \frac{U_1}{R} \rightarrow I = \frac{6}{6} = 1A (III) //$$

6- $R_a = ?$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$U = 5V$$

$$2 \Omega \text{ --- } 1V$$

$$R_a \text{ --- } 4V$$

$$R_a = 8 \Omega //$$